

Acad. Year  
2024-25  
3º GITT

# Implementación de una Cerradura Digital en VHDL



Escuela Técnica Superior de  
**INGENIERÍA DE SEVILLA**

**Grupo 1**

**Silvia Mena González**

**Naroa García Bermejo**

**Sistemas Electrónicos Digitales**

**3º GITT**

Proyecto realizado por el **Grupo 1** para la asignatura *Sistemas Electrónicos Digitales* cursada en 3º de GITT por la US. Realizado por:

Mena González, Silvia - silmengon@alum.us.es

García Bermejo, Naroa - nargarber@alum.us.es

# Índice general

<b>Introducción</b>	<b>6</b>
<b>1. Ejercicio 1: Comprobación del código (0.5 puntos)</b>	<b>7</b>
1.1. Código de la arquitectura del diseño . . . . .	7
1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	8
1.3. Gráfica . . . . .	11
<b>2. Ejercicio 1: Comprobación del código (0.5 puntos)</b>	<b>13</b>
2.1. Código de la arquitectura del diseño . . . . .	13
2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	14
2.3. Gráfica . . . . .	17
<b>3. Ejercicio 2: Señales para los displays de 7 segmentos (0.5 puntos)</b>	<b>19</b>
3.1. Código de la arquitectura del diseño . . . . .	19
3.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	22
3.3. Gráfica . . . . .	25
<b>4. Ejercicio 2: Señales para los displays de 7 segmentos (0.5 puntos)</b>	<b>27</b>
4.1. Código de la arquitectura del diseño . . . . .	27
4.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	30
4.3. Gráfica . . . . .	33
<b>5. Ejercicio 3: Control de rebotes en los pulsadores (1 punto)</b>	<b>35</b>
5.1. Código arquitectura de diseño . . . . .	35

5.1.1.	Código arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	37
5.1.2.	Gráfica . . . . .	41
<b>6.</b>	<b>Ejercicio 3: Control de rebotes en los pulsadores (1 punto)</b>	<b>42</b>
6.1.	Código arquitectura de diseño . . . . .	42
6.1.1.	Código arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	44
6.1.2.	Gráfica . . . . .	48
<b>7.</b>	<b>Ejercicio 4: Contador para los dígitos</b>	<b>49</b>
7.0.1.	Código de la arquitectura del diseño . . . . .	49
7.0.2.	Código de la arquitectura del fichero de estímulos (0.75 puntos) . . . .	51
7.0.3.	Gráfica . . . . .	56
<b>8.</b>	<b>Ejercicio 4: Contador para los dígitos</b>	<b>57</b>
8.0.1.	Código de la arquitectura del diseño . . . . .	57
8.0.2.	Código de la arquitectura del fichero de estímulos (0.75 puntos) . . . .	59
8.0.3.	Gráfica . . . . .	64
<b>9.</b>	<b>Ejercicio 5: Iluminación de los displays mediante rotación</b>	<b>65</b>
9.1.	Iluminación Básica (0.75 puntos) . . . . .	65
9.1.1.	Código de la arquitectura del diseño . . . . .	65
9.1.2.	Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	67
9.1.3.	Gráfica . . . . .	71
9.2.	Iluminación Temporizada (1.5 puntos) . . . . .	71
9.2.1.	Código de la arquitectura del diseño . . . . .	71
9.2.2.	Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	74
9.2.3.	Gráfica . . . . .	79
9.3.	Iluminación completa (1 punto) . . . . .	79
9.3.1.	Código de la arquitectura del diseño . . . . .	79
9.3.2.	Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	83
9.3.3.	Gráfica . . . . .	88

<b>10. Ejercicio 5: Iluminación de los displays mediante rotación</b>	<b>89</b>
10.1. Iluminación Básica (0.75 puntos)	89
10.1.1. Código de la arquitectura del diseño	89
10.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	91
10.1.3. Gráfica	95
10.2. Iluminación Temporizada (1.5 puntos)	95
10.2.1. Código de la arquitectura del diseño	95
10.2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	98
10.2.3. Gráfica	103
10.3. Iluminación completa (1 punto)	103
10.3.1. Código de la arquitectura del diseño	103
10.3.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	107
10.3.3. Gráfica	112
<b>11. Ejercicio 6: Control del sistema</b>	<b>113</b>
11.1. Control básico del sistema (1.5 puntos)	113
11.1.1. Código de la arquitectura del diseño	113
11.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	117
11.1.3. Gráfica	121
11.2. Control con parpadeo (1.5 puntos)	122
11.2.1. Código de la arquitectura del diseño	122
11.2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	122
11.2.3. Gráfica	122
<b>12. Ejercicio 6: Control del sistema</b>	<b>123</b>
12.1. Control básico del sistema (1.5 puntos)	123
12.1.1. Código de la arquitectura del diseño	123
12.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos	127
12.1.3. Gráfica	131
12.2. Control con parpadeo (1.5 puntos)	132

12.2.1. Código de la arquitectura del diseño . . . . .	132
12.2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos . . . . .	132
12.2.3. Gráfica . . . . .	132

<b>13. Ejercicio 7: Diseño Completo</b>	<b>133</b>
---	------------

# Introducción

En este trabajo se abordará la implementación de una cerradura digital en *VHDL*. Para ello, se diseñará en este mismo lenguaje los distintos bloques que mencionarán más adelante.

La metodología que se ha seguido para la realización de los ejercicios, es la comprobación del funcionamiento del mismo, seguido de un reset, y la ejecución de los estímulos que se piden. De este modo, en las gráficas se puede ver una simulación previa, un reset y los estímulos del ejercicio.

Para un desarrollo más profesional del proyecto se ha implementado un control de versiones mediante un repositorio en Github ([enlace al repositorio](#)). Además se han utilizado indistintamente las herramientas *VHDL Simili 3.0* como *Vivado* para el desarrollo y simulación de los diferentes bloques que componen el proyecto.

# Capítulo 1

## Ejercicio 1: Comprobación del código (0.5 puntos)

In this apartado se desarrollará el bloque encargado de comprobar si los dígitos introducidos coinciden con los designados como nuestro código, en nuestro caso se ha elegido la combinación (4-3-2-1) siendo 4 el dígito más significativo y 1 el menos significativo. En los siguientes apartados se puede ver tanto el código vhdl que se ha escrito para generar este bloque como el fichero de estímulos que se ha usado para comprobar su correcto funcionamiento.

### 1.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity codigo is
    Port (
        digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        resultado : out STD_LOGIC);
```



```

end codigo;

architecture codigo_arq of codigo is
begin
--Resultado slo ser 1 si se cumple que los digitos sean lo que
queramos
resultado <= '1' when (digit3 = "0100" and -- digit3 = 4
                        digit2 = "0011" and -- digit2 = 3
                        digit1 = "0010" and -- digit1 = 2
                        digit0 = "0001") -- digit0 = 1
                        else '0';
end codigo_arq;

```

## 1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

El siguiente fichero de estímulos ha sido utilizado para generar las formas de ondas del siguiente apartado.

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

```

```

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_codigo IS
END    test_codigo;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_codigo_arq OF test_codigo IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT codigo
        Port (
            digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            resultado : out STD_LOGIC);
        END COMPONENT;

    SIGNAL RESULTADO : std_logic;
    SIGNAL DIGITO,DIGIT1,DIGIT2,DIGIT3 : std_logic_vector(3
downto 0);

```

```
constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ns
```

```
BEGIN
```

```
--
```

```
////////////////////////////////////
```

```
-- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    internas de la arquitectura
```

```
--
```

```
////////////////////////////////////
```

```
U1: codigo PORT MAP(
    digit0    => DIGIT0,
    digit1    => DIGIT1,
    digit2    => DIGIT2,
    digit3    => DIGIT3,
    resultado => RESULTADO
);
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
```

```
--
```

```
=====
```

```
tb: PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    digit3 <= "0011";
```

```

    digit2 <= "0111";
    digit1 <= "1000";
    digit0 <= "1001";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0100";
    digit2 <= "0011";
    digit1 <= "0010";
    digit0 <= "0001";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0011";
    digit2 <= "0111";
    digit1 <= "1001";
    digit0 <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0000";
    digit2 <= "0000";
    digit1 <= "0000";
    digit0 <= "0000";
    wait;                                     -- Espera indefinida con
        ENABLE_test='1'
end process tb;

END test_codigo_arq;

```

### 1.3. Gráfica

Al aplicar el fichero de estímulos a la simulación obtenemos el siguiente diagrama de ondas, se observa que resultado sólo se pone a '1' cuando la combinación introducida coincide con la

escogida.

Se pide: rellenar el código del fichero de diseño y el de estímulos (codigo\_tb.vhd) para que realice una simulación en la que las entradas tomen los valores 3789, 4321 (correcto) y 3798.

 


Figura 1.1: Simulación del comportamiento del bloque codigo.vhd.

Resultado de la simulación extra que se pide en el enunciado del proyecto

 


Figura 1.2: Simulación del comportamiento del bloque codigo.vhd.

## Capítulo 2

### Ejercicio 1: Comprobación del código (0.5 puntos)

In this apartado se desarrollará el bloque encargado de comprobar si los dígitos introducidos coinciden con los designados como nuestro código, en nuestro caso se ha elegido la combinación (4-3-2-1) siendo 4 el dígito más significativo y 1 el menos significativo. En los siguientes apartados se puede ver tanto el código vhdل que se ha escrito para generar este bloque como el fichero de estímulos que se ha usado para comprobar su correcto funcionamiento.

#### 2.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity codigo is
    Port (
        digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        resultado : out STD_LOGIC);
```

```

end codigo;

architecture codigo_arq of codigo is
begin
--Resultado slo ser 1 si se cumple que los digitos sean lo que
queramos
resultado <= '1' when (digit3 = "0100" and -- digit3 = 4
                        digit2 = "0011" and -- digit2 = 3
                        digit1 = "0010" and -- digit1 = 2
                        digit0 = "0001") -- digit0 = 1
                        else '0';
end codigo_arq;

```

## 2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

El siguiente fichero de estímulos ha sido utilizado para generar las formas de ondas del siguiente apartado.

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

```

```

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_codigo IS
END    test_codigo;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_codigo_arq OF test_codigo IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT codigo
        Port (
            digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
            resultado : out STD_LOGIC);
        END COMPONENT;

    SIGNAL RESULTADO : std_logic;
    SIGNAL DIGITO,DIGIT1,DIGIT2,DIGIT3 : std_logic_vector(3
downto 0);

```



```
constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ns
```

```
BEGIN
```

```
--
```

```
////////////////////////////////////
```

```
-- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    internas de la arquitectura
```

```
--
```

```
////////////////////////////////////
```

```
U1: codigo PORT MAP(
```

```
    digit0    => DIGIT0,
```

```
    digit1    => DIGIT1,
```

```
    digit2    => DIGIT2,
```

```
    digit3    => DIGIT3,
```

```
    resultado => RESULTADO
```

```
);
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
```

```
--
```

```
=====
```

```
tb: PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    digit3 <= "0011";
```

```

    digit2 <= "0111";
    digit1 <= "1000";
    digit0 <= "1001";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0100";
    digit2 <= "0011";
    digit1 <= "0010";
    digit0 <= "0001";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0011";
    digit2 <= "0111";
    digit1 <= "1001";
    digit0 <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit3 <= "0000";
    digit2 <= "0000";
    digit1 <= "0000";
    digit0 <= "0000";
    wait;                                     -- Espera indefinida con
        ENABLE_test='1'
end process tb;

END test_codigo_arq;

```

## 2.3. Gráfica

Al aplicar el fichero de estímulos a la simulación obtenemos el siguiente diagrama de ondas, se observa que resultado sólo se pone a '1' cuando la combinación introducida coincide con la

escogida.

Se pide: rellenar el código del fichero de diseño y el de estímulos (codigo\_tb.vhd) para que realice una simulación en la que las entradas tomen los valores 3789, 4321 (correcto) y 3798.

 


Figura 2.1: Simulación del comportamiento del bloque codigo.vhd.

Resultado de la simulación extra que se pide en el enunciado del proyecto

 


Figura 2.2: Simulación del comportamiento del bloque codigo.vhd.

## Capítulo 3

### Ejercicio 2: Señales para los displays de 7 segmentos (0.5 puntos)

Este bloque se encarga de multiplexar las señales y guiarlas a los displays de 7 segmentos. Estos se encargan de representar el número en los 7 segmentos del display.

#### 3.1. Código de la arquitectura del diseño

```
--  
-----  
  
-- Company:  
-- Engineer:  
--  
-- Create Date: 15.04.2025 17:47:39  
-- Design Name:  
-- Module Name: siete_seg - Behavioral  
-- Project Name:  
-- Target Devices:  
-- Tool Versions:  
-- Description:
```

```

--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity siete_seg is
    Port ( segments : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
          digit_rota : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

```

```

end siete_seg;

architecture Behavioral of siete_seg is
    signal bcd : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    --Se selecciona un por defecto > 9 para que en el caso de que se
    d no se muestre en el display
    bcd <= digit0 when digit_rota = "0001" else
        digit1 when digit_rota = "0010" else
        digit2 when digit_rota = "0100" else
        digit3 when digit_rota = "1000" else
        "1111";

    --La secuencia en nuestro 7 segmentos es ABCDEFGDp (mirar foto de
    la documentacin), recuerda que es activa a nivel bajo
    with bcd select
    segments <= "1000000" when "0000", -- 0
        "1111001" when "0001", -- 1
        "0100100" when "0010", -- 2
        "0110000" when "0011", -- 3
        "0011010" when "0100", -- 4
        "0010010" when "0101", -- 5
        "0000010" when "0110", -- 6
        "1111000" when "0111", -- 7
        "0000000" when "1000", -- 8
        "0010000" when "1001", -- 9
        "1111111" when others; -- all segments OFF (default)

end Behavioral;

```

## 3.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```
---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_siete_seg IS
END      test_siete_seg;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_siete_seg_arq OF test_siete_seg IS
```

```

--Declaracin de componentes
COMPONENT siete_seg
    Port (
        digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit_rota : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        segments : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
    END COMPONENT;

SIGNAL SEGMENTS : std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL DIGITO,DIGIT1,DIGIT2,DIGIT3, DIGIT_ROTA :
    std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
1 y ns

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: siete_seg PORT MAP(
        digit0      => DIGITO,
        digit1      => DIGIT1,

```



```

        digit2    => DIGIT2,
        digit3    => DIGIT3,
        segments => SEGMENTS,
        digit_rota => DIGIT_ROTA
    );

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    -- Simulacin inicial para comprobar que est bien el
    -- c digo
    digit0 <= "0001";
    digit1 <= "0111";
    digit2 <= "0011";
    digit3 <= "0110";

    digit_rota <= "0001";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0010";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0100";
    wait for 2*ciclo;

```

```

    digit_rota <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit0 <= "0101";
    digit1 <= "0001";
    digit2 <= "0110";
    digit3 <= "1001";

    digit_rota <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0100";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0010";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0001";
    wait;                                -- Espera indefinida con
        ENABLE_test='1'
end process tb;

END test_siete_seg_arq;

```

### 3.3. Gráfica

Se pide simular el caso en el que digit0=5, digit1=1, digit2=6, digit3=9 y la entrada digit\_rota cambiará al revés. Comenzará por 1000 -¿0100 -¿0010 -¿0001.

Signals	Values	
segments	0010010	1111001 1111000 0110000 0000010 0010000 0000010 1111001 0010010
digit_rota	0001	0001 0010 0100 1000 0100 0010 0001
digit0	5	1 5
digit1	1	7 1
digit2	6	3 6
digit3	9	6 9

Figura 3.1: Simulación 7 segmentos

# Capítulo 4

## Ejercicio 2: Señales para los displays de 7 segmentos (0.5 puntos)

Este bloque se encarga de multiplexar las señales y guiarlas a los displays de 7 segmentos. Estos se encargan de representar el número en los 7 segmentos del display.

### 4.1. Código de la arquitectura del diseño

```
--  
-----  
  
-- Company:  
-- Engineer:  
--  
-- Create Date: 15.04.2025 17:47:39  
-- Design Name:  
-- Module Name: siete_seg - Behavioral  
-- Project Name:  
-- Target Devices:  
-- Tool Versions:  
-- Description:
```

```

--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity siete_seg is
    Port ( segments : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
          digit_rota : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

```

```

end siete_seg;

architecture Behavioral of siete_seg is
    signal bcd : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    --Se selecciona un por defecto > 9 para que en el caso de que se
    d no se muestre en el display
    bcd <= digit0 when digit_rota = "0001" else
        digit1 when digit_rota = "0010" else
        digit2 when digit_rota = "0100" else
        digit3 when digit_rota = "1000" else
        "1111";

    --La secuencia en nuestro 7 segmentos es ABCDEFGDp (mirar foto de
    la documentacin), recuerda que es activa a nivel bajo
    with bcd select
    segments <= "1000000" when "0000", -- 0
        "1111001" when "0001", -- 1
        "0100100" when "0010", -- 2
        "0110000" when "0011", -- 3
        "0011010" when "0100", -- 4
        "0010010" when "0101", -- 5
        "0000010" when "0110", -- 6
        "1111000" when "0111", -- 7
        "0000000" when "1000", -- 8
        "0010000" when "1001", -- 9
        "1111111" when others; -- all segments OFF (default)

end Behavioral;

```

## 4.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```
---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_siete_seg IS
END    test_siete_seg;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_siete_seg_arq OF test_siete_seg IS
```

```

--Declaracin de componentes
COMPONENT siete_seg
    Port (
        digit0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        digit_rota : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        segments : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
    END COMPONENT;

SIGNAL SEGMENTS : std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL DIGITO,DIGIT1,DIGIT2,DIGIT3, DIGIT_ROTA :
    std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
1 y ns

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: siete_seg PORT MAP(
        digit0      => DIGITO,
        digit1      => DIGIT1,

```



```

        digit2    => DIGIT2,
        digit3    => DIGIT3,
        segments => SEGMENTS,
        digit_rota => DIGIT_ROTA
    );

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    -- Simulacin inicial para comprobar que est bien el
    -- c digo
    digit0 <= "0001";
    digit1 <= "0111";
    digit2 <= "0011";
    digit3 <= "0110";

    digit_rota <= "0001";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0010";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0100";
    wait for 2*ciclo;

```

```

    digit_rota <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit0 <= "0101";
    digit1 <= "0001";
    digit2 <= "0110";
    digit3 <= "1001";

    digit_rota <= "1000";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0100";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0010";
    wait for 2*ciclo;

    digit_rota <= "0001";
    wait;                                -- Espera indefinida con
        ENABLE_test='1'
end process tb;

END test_siete_seg_arq;

```

### 4.3. Gráfica

Se pide simular el caso en el que digit0=5, digit1=1, digit2=6, digit3=9 y la entrada digit\_rota cambiará al revés. Comenzará por 1000 -¿0100 -¿0010 -¿0001.

Signals	Values	
segments	0010010	1111001 1111000 0110000 0000010 0010000 0000010 1111001 0010010
digit_rota	0001	0001 0010 0100 1000 0100 0010 0001
digit0	5	1 5
digit1	1	7 1
digit2	6	3 6
digit3	9	6 9

Figura 4.1: Simulación 7 segmentos

# Capítulo 5

## Ejercicio 3: Control de rebotes en los pulsadores (1 punto)

Los módulos `rebotes.vhd` consiguen filtrar los rebotes en la señal de elementos mecánicos como pulsadores.

### 5.1. Código arquitectura de diseño

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY rebotes IS
    GENERIC(
        N : INTEGER := 21); -- tamaño contador (20 bits dan 10.5ms
                               con reloj de 100Mhz)
    PORT(
        clk : IN  STD_LOGIC;  --input clock
        i   : IN  STD_LOGIC;  --input signal to be rebotesd
        o   : OUT STD_LOGIC); --output signal
END rebotes;
```

```

ARCHITECTURE rebotes_arq OF rebotes IS
    SIGNAL biestables: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) := "00";
        --input flip flops
    SIGNAL reinicia  : STD_LOGIC := '0';
        --sync reset to zero
    SIGNAL cuenta    : STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) := (OTHERS =>
        '0'); --counter output
    SIGNAL reset      : STD_LOGIC := '0';
BEGIN

    reinicia <= biestables(0) xor biestables(1);    --determina
        cuando se reinicia o cuenta el contador

    PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF(clk'EVENT and clk = '1') THEN -- si hay rising_edge
            biestables(0) <= i;
            biestables(1) <= biestables(0);
            reset <= reinicia;
            IF(reinicia = '1') THEN
                CUENTA <= (others => '0');
            ELSE
                CUENTA <= CUENTA + 1;
                IF(CUENTA(N-1) = '1') THEN
                    o <= biestables(1);
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END IF;

```

```

    END PROCESS;
END rebotes_arq;

```

### 5.1.1. Código arquitectura del fichero de estímulos

```

--
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rebotes IS
END    test_rebotes;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--

```

```

*****

ARCHITECTURE test_rebotes_arq OF test_rebotes IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rebotes
        GENERIC(
            N : INTEGER := 3 -- Tamao del contador
                (ajustable segun la frecuencia del
                reloj)
        );
        PORT(
            clk      : IN  STD_LOGIC;  -- Reloj del
                sistema
            i         : IN  STD_LOGIC;  -- Entrada del
                botn con rebote
            o         : OUT STD_LOGIC    -- Salida
                debounced
        );
    END COMPONENT;

    SIGNAL CLK,I,O : std_logic;
    constant ciclo: time := 10 ns; -- hay que dejar un espacio
        entre 10 y ns
BEGIN
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
        internas de la arquitectura
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

```

```
i_rebotes: rebotes
```

```
    GENERIC MAP (N => 2)
```

```
    PORT      MAP(
```

```
        clk      => CLK,
```

```
        i        => I,
```

```
        o        => O
```

```
    );
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente  
    ya que no tiene "WAIT;"
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    CLK<='0';    wait for ciclo/2;
```

```
    CLK<='1';    wait for ciclo/2;
```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
```

```
--
```

```
=====
```



```

tb: PROCESS
BEGIN
    I <= '0';
    wait for 5.75*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 0.5*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 1*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 10*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 1*ciclo;
    i <= '0';

    wait;                -- Espera indefinida
end process tb;

END test_rebotes_arq;

```

### 5.1.2. Gráfica

Se pide simular un flanco de bajada de la señal de entrada con varios rebotes. En las curvas anteriores hay un par de rebotes antes de estabilizarse a nivel alto.

 


Figura 5.1: Simulación Rebotes

# Capítulo 6

## Ejercicio 3: Control de rebotes en los pulsadores (1 punto)

Los módulos `rebotes.vhd` consiguen filtrar los rebotes en la señal de elementos mecánicos como pulsadores.

### 6.1. Código arquitectura de diseño

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY rebotes IS
    GENERIC(
        N : INTEGER := 21); -- tamaño contador (20 bits dan 10.5ms
        con reloj de 100Mhz)
    PORT(
        clk : IN  STD_LOGIC;  --input clock
        i   : IN  STD_LOGIC;  --input signal to be rebotesd
        o   : OUT STD_LOGIC); --output signal
END rebotes;
```

```

ARCHITECTURE rebotes_arq OF rebotes IS
    SIGNAL biestables: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) := "00";
        --input flip flops
    SIGNAL reinicia  : STD_LOGIC := '0';
        --sync reset to zero
    SIGNAL cuenta    : STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) := (OTHERS =>
        '0'); --counter output
    SIGNAL reset      : STD_LOGIC := '0';
BEGIN

    reinicia <= biestables(0) xor biestables(1);    --determina
        cuando se reinicia o cuenta el contador

    PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF(clk'EVENT and clk = '1') THEN -- si hay rising_edge
            biestables(0) <= i;
            biestables(1) <= biestables(0);
            reset <= reinicia;
            IF(reinicia = '1') THEN
                CUENTA <= (others => '0');
            ELSE
                CUENTA <= CUENTA + 1;
                IF(CUENTA(N-1) = '1') THEN
                    o <= biestables(1);
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END IF;

```

```

    END PROCESS;
END rebotes_arq;

```

### 6.1.1. Código arquitectura del fichero de estímulos

```

--
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rebotes IS
END    test_rebotes;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--

```

```

*****

ARCHITECTURE test_rebotes_arq OF test_rebotes IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rebotes
        GENERIC(
            N : INTEGER := 3 -- Tamao del contador
                (ajustable segun la frecuencia del
                reloj)
        );
        PORT(
            clk      : IN  STD_LOGIC;  -- Reloj del
                sistema
            i         : IN  STD_LOGIC;  -- Entrada del
                botn con rebote
            o         : OUT STD_LOGIC    -- Salida
                debounced
        );
    END COMPONENT;

    SIGNAL CLK,I,O : std_logic;
    constant ciclo: time := 10 ns; -- hay que dejar un espacio
        entre 10 y ns
BEGIN
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
        internas de la arquitectura
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

```

```
i_rebotes: rebotes
```

```
    GENERIC MAP (N => 2)
```

```
    PORT      MAP(
```

```
        clk      => CLK,
```

```
        i        => I,
```

```
        o        => O
```

```
    );
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente  
    ya que no tiene "WAIT;"
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    CLK<='0';    wait for ciclo/2;
```

```
    CLK<='1';    wait for ciclo/2;
```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
```

```
--
```

```
=====
```

```

tb: PROCESS
BEGIN
    I <= '0';
    wait for 5.75*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 0.5*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 1*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 10*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '0';
    wait for 2*ciclo;
    i <= '1';
    wait for 1*ciclo;
    i <= '0';

    wait;                                -- Espera indefinida
end process tb;

END test_rebotes_arq;

```



### 6.1.2. Gráfica

Se pide simular un flanco de bajada de la señal de entrada con varios rebotes. En las curvas anteriores hay un par de rebotes antes de estabilizarse a nivel alto.

 


Figura 6.1: Simulación Rebotes

# Capítulo 7

## Ejercicio 4: Contador para los dígitos

### 7.0.1. Código de la arquitectura del diseño

--

-----

-- Company:

-- Engineer:

--

-- Create Date: 15.04.2025 19:32:21

-- Design Name:

-- Module Name: contador - Behavioral

-- Project Name:

-- Target Devices:

-- Tool Versions:

-- Description:

--

-- Dependencies:

--

-- Revision:

-- Revision 0.01 - File Created

```
-- Additional Comments:
```

```
--
```

```
--
```

```
-----
```

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
-- Uncomment the following library declaration if using
```

```
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
```

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
```

```
-- any Xilinx leaf cells in this code.
```

```
--library UNISIM;
```

```
--use UNISIM.VComponents.all;
```

```
entity contador is
```

```
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
```

```
          reset : in STD_LOGIC;
```

```
          enable : in STD_LOGIC;
```

```
          up : in STD_LOGIC;
```

```
          down : in STD_LOGIC;
```

```
          cuenta : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
```

```
end contador;
```

```
architecture Behavioral of contador is
```

```
    signal count: unsigned(3 downto 0);
```

```
begin
```

```

cuenta <= std_logic_vector(count);

process(clk, enable, up, down, reset)
begin
--Se ha hecho suponiendo un reset asncrono , en caso de ser
   sncrono el reset debe comprobarse despues de ver si estamos
   en un flanco de subida. Preguntar Rafa
if (reset = '1') then
    count <= "0000";
elsif (rising_edge(clk) AND enable = '1') then
    if (up = '1') then
        count <= count + 1;
    elsif (down = '1') then
        count <= count - 1;
    end if;
end if;

end process;

end Behavioral;

```

## 7.0.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos (0.75 puntos)

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;

```

```

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_contador IS
END    test_contador;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_contador_arq OF test_contador IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT contador
        Port (
            clk      : in  STD_LOGIC;
            reset     : in  STD_LOGIC;
            enable    : in  STD_LOGIC;
            up        : in  STD_LOGIC;
            down      : in  STD_LOGIC;
            cuenta    : out STD_LOGIC_VECTOR (3
                                downto 0));

```

```

END COMPONENT;

SIGNAL CLK,ENABLE,UP,DOWN,RESET : std_logic;
SIGNAL CUENTA : std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
10 y ns

BEGIN

--
////////////////////////////////////

-- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
internas de la arquitectura
--
////////////////////////////////////

U1: contador PORT MAP(

    clk      => CLK,
    reset    => RESET,
    enable   => ENABLE,
    up       => UP,
    down     => DOWN,
    cuenta   => CUENTA
);

--
=====

-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente

```

```

    ya que no tiene "WAIT;"
--
=====

PROCESS
BEGIN
    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;
END PROCESS;

PROCESS
BEGIN
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait for 10*ciclo;
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait;
END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    UP          <= '0';
    DOWN        <= '0';
    ENABLE      <= '0';

```

```

wait for 1.1*ciclo/2;      -- No tocar

-- Simulacin de comparacin con la dada en la memoria
for i in 0 to 1 loop
    UP <= '1';
    wait for 1.5*ciclo;
    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    UP <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
end loop;

wait until falling_edge(reset);
wait for ciclo;
--Simulacin de lo que se nos pide aportar
for i in 0 to 2 loop
    UP <= '1';
    wait for 1.5*ciclo;
    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    UP <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
end loop;

DOWN <= '1';
wait for 1.5*ciclo;

```



```

    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    DOWN <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;

    for i in 0 to 1 loop
        UP <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ENABLE <= '1';
        wait for 1.1*ciclo/2;
        ENABLE <= '0';
        wait for 1.5*ciclo;
        UP <= '0';
        wait for 1.5*ciclo;
    end loop;

    wait;                                -- Espera indefinida
end process tb;

END test_contador_arq;

```

### 7.0.3. Gráfica

Se pide simular 3 pulsos de la entrada ‘up’, 1 pulso de la entrada ‘down’ y dos nuevos pulsos de ‘up’.

 


Figura 7.1: Simulación bloque Contador

# Capítulo 8

## Ejercicio 4: Contador para los dígitos

### 8.0.1. Código de la arquitectura del diseño

--

-----

-- Company:

-- Engineer:

--

-- Create Date: 15.04.2025 19:32:21

-- Design Name:

-- Module Name: contador - Behavioral

-- Project Name:

-- Target Devices:

-- Tool Versions:

-- Description:

--

-- Dependencies:

--

-- Revision:

-- Revision 0.01 - File Created

```

-- Additional Comments:
--
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity contador is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          reset : in STD_LOGIC;
          enable : in STD_LOGIC;
          up : in STD_LOGIC;
          down : in STD_LOGIC;
          cuenta : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end contador;

architecture Behavioral of contador is
    signal count: unsigned(3 downto 0);
begin

```

```

cuenta <= std_logic_vector(count);

process(clk, enable, up, down, reset)
begin
--Se ha hecho suponiendo un reset asncrono , en caso de ser
   sncrono el reset debe comprobarse despues de ver si estamos
   en un flanco de subida. Preguntar Rafa
if (reset = '1') then
    count <= "0000";
elsif (rising_edge(clk) AND enable = '1') then
    if (up = '1') then
        count <= count + 1;
    elsif (down = '1') then
        count <= count - 1;
    end if;
end if;

end process;

end Behavioral;

```

## 8.0.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos (0.75 puntos)

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;

```

```

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_contador IS
END    test_contador;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_contador_arq OF test_contador IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT contador
        Port (
            clk      : in  STD_LOGIC;
            reset    : in  STD_LOGIC;
            enable   : in  STD_LOGIC;
            up       : in  STD_LOGIC;
            down     : in  STD_LOGIC;
            cuenta   : out STD_LOGIC_VECTOR (3
                                downto 0));

```

```

END COMPONENT;

SIGNAL CLK,ENABLE,UP,DOWN,RESET : std_logic;
SIGNAL CUENTA : std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
10 y ns

BEGIN

--
////////////////////////////////////

-- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
internas de la arquitectura
--
////////////////////////////////////

U1: contador PORT MAP(

    clk      => CLK,
    reset    => RESET,
    enable   => ENABLE,
    up       => UP,
    down     => DOWN,
    cuenta   => CUENTA
);

--
=====

-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente

```

```

    ya que no tiene "WAIT;"
--
=====

PROCESS
BEGIN
    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;
END PROCESS;

PROCESS
BEGIN
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait for 10*ciclo;
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait;
END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    UP          <= '0';
    DOWN        <= '0';
    ENABLE      <= '0';

```

```

wait for 1.1*ciclo/2;      -- No tocar

-- Simulacin de comparacin con la dada en la memoria
for i in 0 to 1 loop
    UP <= '1';
    wait for 1.5*ciclo;
    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    UP <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
end loop;

wait until falling_edge(reset);
wait for ciclo;
--Simulacin de lo que se nos pide aportar
for i in 0 to 2 loop
    UP <= '1';
    wait for 1.5*ciclo;
    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    UP <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
end loop;

DOWN <= '1';
wait for 1.5*ciclo;

```



```

    ENABLE <= '1';
    wait for 1.1*ciclo/2;
    ENABLE <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;
    DOWN <= '0';
    wait for 1.5*ciclo;

    for i in 0 to 1 loop
        UP <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ENABLE <= '1';
        wait for 1.1*ciclo/2;
        ENABLE <= '0';
        wait for 1.5*ciclo;
        UP <= '0';
        wait for 1.5*ciclo;
    end loop;

    wait;                                -- Espera indefinida
end process tb;

END test_contador_arq;

```

### 8.0.3. Gráfica

Se pide simular 3 pulsos de la entrada ‘up’, 1 pulso de la entrada ‘down’ y dos nuevos pulsos de ‘up’.

 


Figura 8.1: Simulación bloque Contador

# Capítulo 9

## Ejercicio 5: Iluminación de los displays mediante rotación

### 9.1. Iluminación Básica (0.75 puntos)

#### 9.1.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity rotacion is
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20    -- contador que fija el tiempo
                               de iluminacin de cada display
    );
    Port ( clk,reset          : in  STD_LOGIC;
          digit_rota         : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;
```

```

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';

        elsif (rising_edge(clk)) then

            contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

            --Esto hay que ver si se puede poner de una forma
            ms mona realmente estamos viendo si en el
            siguiente ya desborda
            if((contador_rotacion + 1) = 0) then
                fin_rotacion <= '1';
            else
                fin_rotacion <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```

        end if;

    end if;

end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
contador
rotacion_selecc(1 DOWNT0 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'
PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" => digit_rota <= "0001";
        when "01" => digit_rota <= "0010";
        when "10" => digit_rota <= "0100";
        when "11" => digit_rota <= "1000";
        when others => digit_rota <= "1111";
    end case;

END PROCESS;

end rotacion_arq;

```

### 9.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS

```

```

--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes

```

```

COMPONENT rotacion
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20    -- Parametrizable para
                               cualquier frecuencia de reloj
    );
    Port (
        clk,reset           : in  STD_LOGIC;
        digit_rota          : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
END COMPONENT;

SIGNAL CLK,RESET: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA : std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
1 y ms

BEGIN
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    internas de la arquitectura
    --
    ///////////////////////////////////////////////////

    U1: rotacion
        GENERIC MAP (N20 => 3)
        PORT MAP(
            clk           => CLK,

```

```

        reset          => RESET,
        digit_rota     => DIGIT_ROTA
    );

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada del reset inicial
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait for 10*ciclo;
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait;

```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;

```

```
END PROCESS;
```

```
END test_rotacion_arq;
```

### 9.1.3. Gráfica

Se pide añadir una señal interna llamada `fin_rotacion` que se pondrá a 1 -durante un ciclo de reloj- cuando `contador_rotacion` desborda y pasa a 0. Habrá que indicarle al simulador que muestre esta señal interna.

 


Figura 9.1: Simulación Iluminación Básica

## 9.2. Iluminación Temporizada (1.5 puntos)

### 9.2.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity rotacion is
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador de
                                rotacin
        N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador de
                                parpadeo
        NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                                parpadeos
    );
    Port ( clk,reset          : in  STD_LOGIC;
```



```

        contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
        ini_parpadeo: in std_logic;
        fin_parpadeo: out std_logic;
        digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    signal contador_parpadeo : unsigned(N10-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(9 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset, ini_parpadeo, fin_rotacion)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;
        contador_parpadeo <= contador_parpadeo;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            contador_parpadeo <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';
            fin_parpadeo <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```

elseif (rising_edge(clk)) then

    contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

    -- Vemos si al sumarle uno ms desborda
    if((contador_rotacion + 1) = 0) then
        fin_rotacion <= '1';
    else
        fin_rotacion <= '0';
    end if;

    if(contador_parpadeo(N10-1) = '0') then
        fin_parpadeo <= '0';

        if(fin_rotacion = '1' AND ini_parpadeo =
            '1') then
            contador_parpadeo <=
                contador_parpadeo + 1;
        end if;
    else
        fin_parpadeo <= '1';
    end if;

end if;
end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
    contador
rotacion_selecc(1 DOWNT0 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

```

```

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'
PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" => digit_rota <= "0001";
        when "01" => digit_rota <= "0010";
        when "10" => digit_rota <= "0100";
        when "11" => digit_rota <= "1000";
        when others => digit_rota <= "1111";
    end case;

END PROCESS;

end rotacion_arq;

```

### 9.2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

```

```

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rotacion
        GENERIC (
            N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador
                de rotacin
            N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador
                de parpadeo
            NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                parpadeos
        );

```

```

Port (
    clk,reset      : in  STD_LOGIC;
    contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
    ini_parpadeo:   in std_logic;
    fin_parpadeo:   out std_logic;
    digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
END COMPONENT;

SIGNAL CLK, RESET, INI_PARPADEO, FIN_PARPADEO: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA, CONTADOR_ACTIVO : std_logic_vector(3
    downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    -- internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: rotacion
        GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4)
        PORT MAP(
            clk          => CLK,
            reset        => RESET,
            ini_parpadeo => INI_PARPADEO,

```

```

        fin_parpadeo => FIN_PARPADEO,
        contador_activo => CONTADOR_ACTIVO,
        digit_rota      => DIGIT_ROTA
    );

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada del reset inicial
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    reset <='1';      wait for ciclo/3;
    reset <='0';      wait for 10*ciclo;
    reset <='1';      wait for ciclo/3;
    reset <='0';      wait;

```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    CLK <='0';      wait for ciclo/2;
    CLK <='1';      wait for ciclo/2;

```

```

END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    contador_activo <= (others => '0');
    ini_parpadeo    <= '0';
    wait for 1.1*ciclo/2;

    ini_parpadeo <= '1';
    contador_activo <= "1000";
    --Descomentar esta seccion para comprobar que al
        desactivarse la sean ini_parpadeo para de incrementarse
        el contador
    -- de parpadeo

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '0';

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '1';
    wait;

end process tb;
END test_rotacion_arq;

```

### 9.2.3. Gráfica

Se pide realizar la simulación que se muestra pero solo hasta que la señal fin\_parpadeo se pone a 1. El valor de contador\_activo=2 y la constante NP=2 son irrelevantes, por ahora. Las señales contador\_rotacion, rotacion\_selecc y digit\_rota se mostrarán en formato binario.

 


Figura 9.2: Simulación Iluminación Completa

## 9.3. Iluminación completa (1 punto)

### 9.3.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity rotacion is
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador de
                                rotacin
        N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador de
                                parpadeo
        NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                                parpadeos
    );
    Port ( clk,reset          : in  STD_LOGIC;
          contador_activo: in  std_logic_vector(3 downto 0);
          ini_parpadeo: in  std_logic;
```



```

        fin_parpadeo: out std_logic;
        digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    signal contador_parpadeo : unsigned(N10-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(9 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset, ini_parpadeo, fin_rotacion)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;
        contador_parpadeo <= contador_parpadeo;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            contador_parpadeo <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';
            fin_parpadeo <= '0';

        elsif (rising_edge(clk)) then

```

```

        contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

        -- Vemos si al sumarle uno ms desborda
        if((contador_rotacion + 1) = 0) then
            fin_rotacion <= '1';
        else
            fin_rotacion <= '0';
        end if;

        if(contador_parpadeo(N10-1) = '0') then
            fin_parpadeo <= '0';

            if(fin_rotacion = '1' AND ini_parpadeo =
                '1') then
                contador_parpadeo <=
                    contador_parpadeo + 1;
            end if;
        else
            fin_parpadeo <= '1';
        end if;
    end if;
end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
    contador
rotacion_selecc(1 DOWNTO 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'

```

```

PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" =>
            digit_rota <= "0001";
            if(contador_activo = "0001" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "01" =>
            digit_rota <= "0010";
            if(contador_activo = "0010" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "10" =>
            digit_rota <= "0100";
            if(contador_activo = "0100" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "11" =>
            digit_rota <= "1000";

```

```

        if(contador_activo = "1000" AND ini_parpadeo =
            '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo'
            high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
            '0') then
            digit_rota <= (others => '0');
        end if;
    when others =>
        digit_rota <= "1111";
end case;

```

```

END PROCESS;

```

```

end rotacion_arq;

```

### 9.3.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

```

```

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rotacion
        GENERIC (
            N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador
                de rotacin
            N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador
                de parpadeo
            NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                parpadeos
        );

```

```

Port (
    clk,reset      : in  STD_LOGIC;
    contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
    ini_parpadeo:   in std_logic;
    fin_parpadeo:   out std_logic;
    digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
END COMPONENT;

SIGNAL CLK, RESET, INI_PARPADO, FIN_PARPADO: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA, CONTADOR_ACTIVADO : std_logic_vector(3
    downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    -- internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: rotacion
        GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4, NP => 2)
        --GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4, NP => 3)
        PORT MAP(
            clk          => CLK,
            reset        => RESET,

```

```

        ini_parpadeo => INI_PARPADEO ,
        fin_parpadeo => FIN_PARPADEO ,
        contador_activo => CONTADOR_ACTIVO ,
        digit_rota      => DIGIT_ROTA
    );
--

```

```

-- Proceso de la entrada del reset inicial
--

```

```

PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    reset <='1';      wait for ciclo/3;
    --reset <='0';      wait for 10*ciclo;
    --reset <='1';      wait for ciclo/3;
    reset <='0';      wait;

```

```

END PROCESS;

```

```

-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
--

```

```

PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    CLK <='0';      wait for ciclo/2;

```

```

        CLK <='1';      wait for ciclo/2;
END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    contador_activo <= "0000";
    ini_parpadeo    <= '0';
    wait for 1.1*ciclo/2;

    ini_parpadeo <= '1';
    contador_activo(3) <= '1';
    --Descomentar esta seccion para comprobar que al
        desactivarse la sean ini_parpadeo para de incrementarse
        el contador
    -- de parpadeo

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '0';

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '1';
    wait;

end process tb;

```



```
END test_rotacion_arq;
```

### 9.3.3. Gráfica

Se pide simular el circuito con  $N_{20}=2$ ,  $N_{10}=4$  y  $N_P=3$

 


Figura 9.3: Simulación Rotación Completa

# Capítulo 10

## Ejercicio 5: Iluminación de los displays mediante rotación

### 10.1. Iluminación Básica (0.75 puntos)

#### 10.1.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity rotacion is
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20    -- contador que fija el tiempo
                               de iluminacin de cada display
    );
    Port ( clk,reset          : in  STD_LOGIC;
          digit_rota         : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;
```

```

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';

        elsif (rising_edge(clk)) then

            contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

            --Esto hay que ver si se puede poner de una forma
            ms mona realmente estamos viendo si en el
            siguiente ya desborda
            if((contador_rotacion + 1) = 0) then
                fin_rotacion <= '1';
            else
                fin_rotacion <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```

        end if;

    end if;
end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
contador
rotacion_selecc(1 DOWNT0 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'
PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" => digit_rota <= "0001";
        when "01" => digit_rota <= "0010";
        when "10" => digit_rota <= "0100";
        when "11" => digit_rota <= "1000";
        when others => digit_rota <= "1111";
    end case;

END PROCESS;

end rotacion_arq;

```

### 10.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS

```

```

--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes

```

```

COMPONENT rotacion
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20    -- Parametrizable para
                               cualquier frecuencia de reloj
    );
    Port (
        clk,reset           : in  STD_LOGIC;
        digit_rota          : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
END COMPONENT;

SIGNAL CLK,RESET: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA : std_logic_vector(3 downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
1 y ms

BEGIN

--
////////////////////////////////////

-- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
internas de la arquitectura
--
////////////////////////////////////

U1: rotacion
    GENERIC MAP (N20 => 3)
    PORT MAP(
        clk           => CLK,

```

```

        reset          => RESET,
        digit_rota      => DIGIT_ROTA
    );

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada del reset inicial
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait for 10*ciclo;
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait;

```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;

```

```
END PROCESS;
```





```

        contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
        ini_parpadeo: in std_logic;
        fin_parpadeo: out std_logic;
        digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    signal contador_parpadeo : unsigned(N10-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(9 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset, ini_parpadeo, fin_rotacion)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;
        contador_parpadeo <= contador_parpadeo;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            contador_parpadeo <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';
            fin_parpadeo <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```

    elsif (rising_edge(clk)) then

        contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

        -- Vemos si al sumarle uno ms desborda
        if((contador_rotacion + 1) = 0) then
            fin_rotacion <= '1';
        else
            fin_rotacion <= '0';
        end if;

        if(contador_parpadeo(N10-1) = '0') then
            fin_parpadeo <= '0';

            if(fin_rotacion = '1' AND ini_parpadeo =
                '1') then
                contador_parpadeo <=
                    contador_parpadeo + 1;
            end if;
        else
            fin_parpadeo <= '1';
        end if;
    end if;
end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
  contador
rotacion_selecc(1 DOWNT0 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

```

```

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'
PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" => digit_rota <= "0001";
        when "01" => digit_rota <= "0010";
        when "10" => digit_rota <= "0100";
        when "11" => digit_rota <= "1000";
        when others => digit_rota <= "1111";
    end case;

END PROCESS;

end rotacion_arq;

```

### 10.2.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

```

```

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rotacion
        GENERIC (
            N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador
                de rotacin
            N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador
                de parpadeo
            NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                parpadeos
        );

```

```

Port (
    clk,reset      : in  STD_LOGIC;
    contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
    ini_parpadeo: in std_logic;
    fin_parpadeo: out std_logic;
    digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
END COMPONENT;

SIGNAL CLK, RESET, INI_PARPADEO, FIN_PARPADEO: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA, CONTADOR_ACTIVO : std_logic_vector(3
    downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    -- internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: rotacion
        GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4)
        PORT MAP(
            clk          => CLK,
            reset        => RESET,
            ini_parpadeo => INI_PARPADEO,

```

```

        fin_parpadeo => FIN_PARPADEO,
        contador_activo => CONTADOR_ACTIVO,
        digit_rota     => DIGIT_ROTA
    );

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la entrada del reset inicial
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait for 10*ciclo;
    reset <='1';    wait for ciclo/3;
    reset <='0';    wait;

```

```
END PROCESS;
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
```

```
--
```

```
=====
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```

    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;

```

```

END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    contador_activo <= (others => '0');
    ini_parpadeo    <= '0';
    wait for 1.1*ciclo/2;

    ini_parpadeo <= '1';
    contador_activo <= "1000";
    --Descomentar esta seccion para comprobar que al
        desactivarse la sean ini_parpadeo para de incrementarse
        el contador
    -- de parpadeo

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '0';

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '1';
    wait;

end process tb;
END test_rotacion_arq;

```

### 10.2.3. Gráfica

Se pide realizar la simulación que se muestra pero solo hasta que la señal fin\_parpadeo se pone a 1. El valor de contador\_activo=2 y la constante NP=2 son irrelevantes, por ahora. Las señales contador\_rotacion, rotacion\_selecc y digit\_rota se mostrarán en formato binario.

 


Figura 10.2: Simulación Iluminación Completa

## 10.3. Iluminación completa (1 punto)

### 10.3.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity rotacion is
    GENERIC (
        N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador de
                                rotacin
        N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador de
                                parpadeo
        NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                                parpadeos
    );
    Port ( clk,reset          : in  STD_LOGIC;
          contador_activo: in  std_logic_vector(3 downto 0);
          ini_parpadeo: in  std_logic;
```



```

        fin_parpadeo: out std_logic;
        digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end rotacion;

architecture rotacion_arq of rotacion is
    signal contador_rotacion : unsigned(N20-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(19 downto 0)
    signal contador_parpadeo : unsigned(N10-1 downto 0) := (
        others => '1'); -- unsigned(9 downto 0)
    SIGNAL rotacion_selecc : UNSIGNED(1 DOWNT0 0);
    signal fin_rotacion : std_logic;

begin

    -- proceso para darle valores (asignar) la seal '
    contador_rotacion'
    --Tambien se gestiona aqu el reset asncrono
    process(clk, reset, ini_parpadeo, fin_rotacion)
    begin
        --Para evitar latches
        contador_rotacion <= contador_rotacion;
        contador_parpadeo <= contador_parpadeo;

        if(reset = '1') then
            contador_rotacion <= (others => '0');
            contador_parpadeo <= (others => '0');
            fin_rotacion <= '0';
            fin_parpadeo <= '0';

        elsif (rising_edge(clk)) then

```

```

        contador_rotacion <= contador_rotacion + 1;

        -- Vemos si al sumarle uno ms desborda
        if((contador_rotacion + 1) = 0) then
            fin_rotacion <= '1';
        else
            fin_rotacion <= '0';
        end if;

        if(contador_parpadeo(N10-1) = '0') then
            fin_parpadeo <= '0';

            if(fin_rotacion = '1' AND ini_parpadeo =
                '1') then
                contador_parpadeo <=
                    contador_parpadeo + 1;
            end if;
        else
            fin_parpadeo <= '1';
        end if;
    end if;
end process;

-- seal auxiliar con los dos bits ms significativos del
    contador
rotacion_selecc(1 DOWNTO 0) <= contador_rotacion( (N20-1)
    downto (N20-2) );

-- Proceso para asignar la salida 'digit_rota[]'

```

```

PROCESS (rotacion_selecc)
BEGIN

    case rotacion_selecc is
        when "00" =>
            digit_rota <= "0001";
            if(contador_activo = "0001" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "01" =>
            digit_rota <= "0010";
            if(contador_activo = "0010" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "10" =>
            digit_rota <= "0100";
            if(contador_activo = "0100" AND ini_parpadeo =
                '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo',
                high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
                '0') then
                digit_rota <= (others => '0');
            end if;
        when "11" =>
            digit_rota <= "1000";

```

```

        if(contador_activo = "1000" AND ini_parpadeo =
            '1' AND contador_parpadeo(contador_parpadeo'
            high-NP) = '0' AND contador_parpadeo(N10-1) =
            '0') then
            digit_rota <= (others => '0');
        end if;
    when others =>
        digit_rota <= "1111";
end case;

```

```

END PROCESS;

```

```

end rotacion_arq;

```

### 10.3.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

```

```

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_rotacion IS
END      test_rotacion;

--
*****

-- ARQUITECTURA  (descripcin de los estmulos)
--
*****

ARCHITECTURE test_rotacion_arq OF test_rotacion IS
    --Declaracin de componentes
    COMPONENT rotacion
        GENERIC (
            N20: INTEGER := 20;    -- 20 bits para el contador
                de rotacin
            N10: INTEGER := 10;    -- 10 bits para el contador
                de parpadeo
            NP: INTEGER := 2      -- Constante para el clculo de
                parpadeos
        );

```

```

Port (
    clk,reset      : in  STD_LOGIC;
    contador_activo: in std_logic_vector(3 downto 0);
    ini_parpadeo:   in std_logic;
    fin_parpadeo:   out std_logic;
    digit_rota      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
END COMPONENT;

SIGNAL CLK, RESET, INI_PARPADEO, FIN_PARPADEO: std_logic;
SIGNAL DIGIT_ROTA, CONTADOR_ACTIVO : std_logic_vector(3
    downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN
    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
    -- internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: rotacion
        GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4, NP => 2)
        --GENERIC MAP (N20 => 2, N10 => 4, NP => 3)
        PORT MAP(
            clk          => CLK,
            reset        => RESET,

```

```

        ini_parpadeo => INI_PARPADEO ,
        fin_parpadeo => FIN_PARPADEO ,
        contador_activo => CONTADOR_ACTIVO ,
        digit_rota      => DIGIT_ROTA
    );
--

```

```

-- Proceso de la entrada del reset inicial
--

```

```

PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    reset <='1';      wait for ciclo/3;
    --reset <='0';      wait for 10*ciclo;
    --reset <='1';      wait for ciclo/3;
    reset <='0';      wait;

```

```

END PROCESS;

```

```

-- Proceso de la simulacin de un reloj de entrada
--

```

```

PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    CLK <='0';      wait for ciclo/2;

```

```

        CLK <='1';      wait for ciclo/2;
END PROCESS;

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

tb: PROCESS
BEGIN
    contador_activo <= "0000";
    ini_parpadeo    <= '0';
    wait for 1.1*ciclo/2;

    ini_parpadeo <= '1';
    contador_activo(3) <= '1';
    --Descomentar esta seccion para comprobar que al
    desactivarse la sean ini_parpadeo para de incrementarse
    el contador
    -- de parpadeo

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '0';

    --wait for 20*ciclo;
    --ini_parpadeo <= '1';
    wait;

end process tb;

```



```
END test_rotacion_arq;
```

### 10.3.3. Gráfica

Se pide simular el circuito con  $N20=2$ ,  $N10=4$  y  $NP=3$

 


Figura 10.3: Simulación Rotación Completa

# Capítulo 11

## Ejercicio 6: Control del sistema

### 11.1. Control básico del sistema (1.5 puntos)

#### 11.1.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity control is
    Port (
        clk          : in  STD_LOGIC;
        reset         : in  STD_LOGIC;
        arriba        : in  STD_LOGIC;
        abajo         : in  STD_LOGIC;
        izquierda     : in  STD_LOGIC;
        derecha       : in  STD_LOGIC;
        -- fin_parpadeo      : in  STD_LOGIC;
        -- ini_parpadeo      : out  STD_LOGIC;
        enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        -- un pulso de 1 ciclo de reloj
    );
end control;
```

```

        para que cuente solo 1
        contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end control;

architecture control_arq of control is
    signal regDesplazaContadorActivo : std_logic_vector(3 downto
    0);
    TYPE ESTADOS IS (reposo, izquierda_derecha_enable,
        espera_boton_pulsado, arriba_abajo_enable); -- ,
        parpadeando);
    SIGNAL estado_s, estado_c : ESTADOS;

begin
    contador_activo <= regDesplazaContadorActivo;

    PROCESS (clk,reset)
    BEGIN
        IF (reset='1') THEN -- Reset activo a
            nviel alto
            estado_s <=reposo;
            regDesplazaContadorActivo <= "1000";

        ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
            estado_s <= estado_c;

            -- actualiza regDesplazaContadorActivo para que rote
            a derecha o izquierda
            IF (estado_s = izquierda_derecha_enable) THEN

```

```

        IF(izquierda = '1') then
            regDesplazaContadorActivo <=
                regDesplazaContadorActivo(2
                    downto 0) &
                regDesplazaContadorActivo(3);
        ELSIF(derecha = '1') then
            regDesplazaContadorActivo <=
                regDesplazaContadorActivo(0) &
                regDesplazaContadorActivo(3
                    downto 1);
        END IF;
    END IF;

END IF;

END PROCESS;

PROCESS (estado_s, arriba, abajo, derecha, izquierda) --,
    fin_parpadeo)
BEGIN
    -- -----
    -- Valores por defecto
    -- -----
    estado_c          <= estado_s;
    enable_contador <= "0000";  -- Se activará en un estado
        transitorio de un ciclo de reloj
    -- ini_parpadeo    <= '0';  -- no se usa en la versión
        básica
    -- -----

```

```

CASE estado_s IS
    WHEN reposo =>
        if(derecha = '1' OR izquierda = '1') then
            estado_c <= izquierda_derecha_enable;
        elsif(arriba = '1' OR abajo = '1') then
            estado_c <= arriba_abajo_enable;

        else
            estado_c <= reposo;
        end if;

    WHEN izquierda_derecha_enable =>

        estado_c <= espera_boton_pulsado;

    WHEN espera_boton_pulsado =>
        --Si se pulsa cualquier bot n nos mantenemos en
        el estado
        if (arriba = '1' OR abajo = '1' OR arriba = '1'
            OR abajo = '1') then
            estado_c <= espera_boton_pulsado;
        else
            estado_c <= reposo;
        end if;

    WHEN arriba_abajo_enable =>
        enable_contador <= regDesplazaContadorActivo ;
        estado_c <= espera_boton_pulsado;

    WHEN OTHERS =>

```

```

        estado_c <= estado_c;

    END CASE;
END PROCESS;

end control_arq;

```

### 11.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_control IS
END      test_control;

```

```

--
*****

-- ARQUITECTURA    (descripci3n  de los  estmulos )
--
*****

ARCHITECTURE test_control_arq OF test_control IS
    --Declaraci3n  de componentes
    COMPONENT control
        Port (
            clk          : in  STD_LOGIC;
            reset        : in  STD_LOGIC;
            arriba       : in  STD_LOGIC;
            abajo        : in  STD_LOGIC;
            izquierda    : in  STD_LOGIC;
            derecha      : in  STD_LOGIC;
            -- fin_parpadeo      : in  STD_LOGIC;
            -- ini_parpadeo      : out  STD_LOGIC;
            enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                                -- un pulso de 1 ciclo de reloj
                                para que cuente solo 1
            contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
        );
    END COMPONENT;

    SIGNAL CLK,ARRIBA,ABAJO,IZQUIERDA,DERECHA,RESET: std_logic;
            -- ,INI_PARPADEO,FIN_PARPADEO

```

```

    SIGNAL ENABLE_CONTADOR,CONTADOR_ACTIVO : std_logic_vector(3
        downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN

    --
    //////////////////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
        internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////////////////

    U1: control PORT MAP(
        clk          => CLK,
        reset        => RESET,
        arriba       => ARRIBA,
        abajo        => ABAJO,
        izquierda    => IZQUIERDA,
        derecha      => DERECHA,
        --      ini_parpadeo      => INI_PARPADEO,
        --      fin_parpadeo      => FIN_PARPADEO,
        enable_contador => ENABLE_CONTADOR,    -- un pulso de 1
            ciclo de reloj para que cuente solo 1
        contador_activo  => CONTADOR_ACTIVO);

    --

```



```

=====

-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente
   ya que no tiene "WAIT;"
--
=====

```

```

PROCESS
BEGIN
    CLK <='0';    wait for ciclo/2;
    CLK <='1';    wait for ciclo/2;
END PROCESS;

```

```

GenReset: process
begin
    RESET<= '1';    wait for 9*ciclo/4;
    RESET<= '0';    wait;
end process GenReset;

```

```

--
=====

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

```

```

tb: PROCESS
BEGIN
    ARRIBA    <= '0';
    ABAJO     <= '0';
    DERECHA   <= '0';

```

```

        IZQUIERDA <= '0';
--      FIN_PARPADEO <= '0';
        wait for 13*ciclo/4;
        ARRIBA    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ARRIBA <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        ABAJO    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ABAJO <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        IZQUIERDA <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        IZQUIERDA <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        DERECHA    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        DERECHA <= '0';
        wait;
    end process tb;

END test_control_arq;

```

### 11.1.3. Gráfica

Se pide simular un pulso en la entrada izquierda y, al cabo de unos ciclos, un pulso en la entrada derecha. Esto hará que el registro de desplazamiento rote en un sentido y el contrario de forma que la salida contador\_activo también lo hará.

 


Figura 11.1: Simulación Control Básico

## 11.2. Control con parpadeo (1.5 puntos)

### 11.2.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity control is
    Port (
        clk          : in  STD_LOGIC;
        reset        : in  STD_LOGIC;
        arriba       : in  STD_LOGIC;
        abajo        : in  STD_LOGIC;
        izquierda    : in  STD_LOGIC;
        derecha      : in  STD_LOGIC;
        fin_parpadeo  : in  STD_LOGIC;
        ini_parpadeo  : out STD_LOGIC;
        enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end control;

architecture control_arq of control is
    signal regDesplazaContadorActivo : std_logic_vector(3 downto 0);

    TYPE ESTADOS IS (reposo, izquierda_derecha_enable,
espera_boton_pulsado, arriba_abajo_enable, parpadeando);
```

# Capítulo 12

## Ejercicio 6: Control del sistema

### 12.1. Control básico del sistema (1.5 puntos)

#### 12.1.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity control is
    Port (
        clk          : in  STD_LOGIC;
        reset        : in  STD_LOGIC;
        arriba       : in  STD_LOGIC;
        abajo        : in  STD_LOGIC;
        izquierda    : in  STD_LOGIC;
        derecha      : in  STD_LOGIC;
        -- fin_parpadeo      : in  STD_LOGIC;
        -- ini_parpadeo      : out  STD_LOGIC;
        enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        -- un pulso de 1 ciclo de reloj
    );
end entity;
```

```

        para que cuente solo 1
        contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end control;

architecture control_arq of control is
    signal regDesplazaContadorActivo : std_logic_vector(3 downto
    0);
    TYPE ESTADOS IS (reposo, izquierda_derecha_enable,
        espera_boton_pulsado, arriba_abajo_enable); -- ,
        parpadeando);
    SIGNAL estado_s, estado_c : ESTADOS;

begin
    contador_activo <= regDesplazaContadorActivo;

    PROCESS (clk,reset)
    BEGIN
        IF (reset='1') THEN -- Reset activo a
            nviel alto
            estado_s <=reposo;
            regDesplazaContadorActivo <= "1000";

        ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
            estado_s <= estado_c;

            -- actualiza regDesplazaContadorActivo para que rote
            a derecha o izquierda
            IF (estado_s = izquierda_derecha_enable) THEN

```

```

        IF(izquierda = '1') then
            regDesplazaContadorActivo <=
                regDesplazaContadorActivo(2
                    downto 0) &
                regDesplazaContadorActivo(3);
        ELSIF(derecha = '1') then
            regDesplazaContadorActivo <=
                regDesplazaContadorActivo(0) &
                regDesplazaContadorActivo(3
                    downto 1);
        END IF;
    END IF;

END IF;

END PROCESS;

PROCESS (estado_s, arriba, abajo, derecha, izquierda) --,
    fin_parpadeo)
BEGIN
    -- -----
    -- Valores por defecto
    -- -----
    estado_c          <= estado_s;
    enable_contador <= "0000";  -- Se activará en un estado
        transitorio de un ciclo de reloj
    -- ini_parpadeo    <= '0';  -- no se usa en la versión
        básica
    -- -----

```

```

CASE estado_s IS
    WHEN reposo =>
        if(derecha = '1' OR izquierda = '1') then
            estado_c <= izquierda_derecha_enable;
        elsif(arriba = '1' OR abajo = '1') then
            estado_c <= arriba_abajo_enable;

        else
            estado_c <= reposo;
        end if;

    WHEN izquierda_derecha_enable =>

        estado_c <= espera_boton_pulsado;

    WHEN espera_boton_pulsado =>
        --Si se pulsa cualquier bot n nos mantenemos en
        el estado
        if (arriba = '1' OR abajo = '1' OR arriba = '1'
            OR abajo = '1') then
            estado_c <= espera_boton_pulsado;
        else
            estado_c <= reposo;
        end if;

    WHEN arriba_abajo_enable =>
        enable_contador <= regDesplazaContadorActivo ;
        estado_c <= espera_boton_pulsado;

    WHEN OTHERS =>

```

```

        estado_c <= estado_c;

    END CASE;
END PROCESS;

end control_arq;

```

### 12.1.2. Código de la arquitectura del fichero de estímulos

```

---
*****

-- LIBRERIAS
--
*****

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;

--
*****

-- ENTIDAD      (entradas/salidas, el fichero de simulacin no
tiene)
--
*****

ENTITY test_control IS
END      test_control;

```



```

--
*****

-- ARQUITECTURA    (descripci3n  de los  estmulos )
--
*****

ARCHITECTURE test_control_arq OF test_control IS
  --Declaraci3n  de componentes
  COMPONENT control
    Port (
      clk          : in  STD_LOGIC;
      reset        : in  STD_LOGIC;
      arriba       : in  STD_LOGIC;
      abajo        : in  STD_LOGIC;
      izquierda    : in  STD_LOGIC;
      derecha      : in  STD_LOGIC;
      -- fin_parpadeo      : in  STD_LOGIC;
      -- ini_parpadeo      : out  STD_LOGIC;
      enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                        -- un pulso de 1 ciclo de reloj
                        para que cuente solo 1
      contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
  END COMPONENT;

  SIGNAL CLK,ARRIBA,ABAJO,IZQUIERDA,DERECHA,RESET: std_logic;
          -- ,INI_PARPADEO,FIN_PARPADEO

```

```

    SIGNAL ENABLE_CONTADOR,CONTADOR_ACTIV0 : std_logic_vector(3
        downto 0);

constant ciclo: time := 10 ns;  -- hay que dejar un espacio entre
    1 y ms

BEGIN

    --
    //////////////////////////////////////

    -- Se crea el componente U1 y se conecta a las seales
        internas de la arquitectura
    --
    //////////////////////////////////////

    U1: control PORT MAP(
        clk          => CLK,
        reset        => RESET,
        arriba       => ARRIBA,
        abajo        => ABAJO,
        izquierda    => IZQUIERDA,
        derecha      => DERECHA,
        --    ini_parpadeo    => INI_PARPADEO,
        --    fin_parpadeo    => FIN_PARPADEO,
        enable_contador => ENABLE_CONTADOR,    -- un pulso de 1
            ciclo de reloj para que cuente solo 1
        contador_activo  => CONTADOR_ACTIV0);

    --

```

```

=====

-- Proceso de la entrada de reloj. Se ejecuta indefinidamente
   ya que no tiene "WAIT;"
--
=====

```

```

PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    CLK <='0';      wait for ciclo/2;

```

```

    CLK <='1';      wait for ciclo/2;

```

```

END PROCESS;

```

```

GenReset: process

```

```

begin

```

```

    RESET<= '1';      wait for 9*ciclo/4;

```

```

    RESET<= '0';      wait;

```

```

end process GenReset;

```

```

--
=====

```

```

-- Proceso para el resto de entradas; ENABLE_test
--
=====

```

```

tb: PROCESS

```

```

BEGIN

```

```

    ARRIBA    <= '0';

```

```

    ABAJO     <= '0';

```

```

    DERECHA   <= '0';

```

```

        IZQUIERDA <= '0';
--      FIN_PARPADEO <= '0';
        wait for 13*ciclo/4;
        ARRIBA    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ARRIBA <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        ABAJO    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        ABAJO <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        IZQUIERDA <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        IZQUIERDA <= '0';
        wait for 3*ciclo;

        DERECHA    <= '1';
        wait for 1.5*ciclo;
        DERECHA <= '0';
        wait;
    end process tb;

END test_control_arq;

```

### 12.1.3. Gráfica

Se pide simular un pulso en la entrada izquierda y, al cabo de unos ciclos, un pulso en la entrada derecha. Esto hará que el registro de desplazamiento rote en un sentido y el contrario de forma que la salida contador\_activo también lo hará.

 


Figura 12.1: Simulación Control Básico

## 12.2. Control con parpadeo (1.5 puntos)

### 12.2.1. Código de la arquitectura del diseño

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity control is
    Port (
        clk          : in  STD_LOGIC;
        reset        : in  STD_LOGIC;
        arriba       : in  STD_LOGIC;
        abajo        : in  STD_LOGIC;
        izquierda    : in  STD_LOGIC;
        derecha      : in  STD_LOGIC;
        fin_parpadeo  : in  STD_LOGIC;
        ini_parpadeo  : out STD_LOGIC;
        enable_contador : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        contador_activo : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
end control;

architecture control_arq of control is
    signal regDesplazaContadorActivo : std_logic_vector(3 downto 0);

    TYPE ESTADOS IS (reposo, izquierda_derecha_enable,
espera_boton_pulsado, arriba_abajo_enable, parpadeando);
```

# Capítulo 13

## Ejercicio 7: Diseño Completo

Para la realización de este ejercicio, se ha generado el fichero .bit que se añade junto con el resto de archivos. Además, se adjunta una imagen de la simulación:

Se pide implementar el diseño completo en Vivado y dejar en la documentación el fichero ‘bitstream’ generado. El fichero de restricciones lo tenéis en la documentación

 


Figura 13.1: Simulación Proyecto Completo